

GRABS: Grundlagen der Rechnerarchitektur und Betriebssysteme

Vorlesung 3: Minimierung und EAs

Michael Engel (michael.engel@uni-bamberg.de)

Lehrstuhl für Praktische Informatik, insbes. Systemnahe Programmierung

<https://www.uni-bamberg.de/sysnap>

Verknüpfungen binärer Variablen lassen sich strukturieren:

Seien $n, m \in \mathbb{N}$

Eine Funktion $f: B^n \rightarrow B^m$ heißt **boolesche Funktion**

- B^n = Menge aller n -stelligen Tupel über $B = \{0, 1\}$
- Beispiel: $B^2 = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$

Boolesche Funktion $f: B^n \rightarrow B^m$ als Wertetabelle darstellbar mit $|B^n| = 2^n$ Zeilen und $|B^m| = 2^m$ Möglichkeiten je Zeile

Alle Boolesche Funktionen $f: B^2 \rightarrow B$

Es existieren 16 verschiedene Boolesche Funktionen $f_0 \dots f_{15}$ $f: B^2 \rightarrow B$ mit 2 Eingabewerten und einem Ausgabewert:

x	0	0	1	1		
y	0	1	0	1		
f_0	0	0	0	0	Nullfunktion	0
f_1	0	0	0	1	UND	*
f_2	0	0	1	0		
f_3	0	0	1	1	Projektion	x
f_4	0	1	0	0		
f_5	0	1	0	1	Projektion	y
f_6	0	1	1	0	XOR	
f_7	0	1	1	1	ODER	+

x	0	0	1	1		
y	0	1	0	1		
f_8	1	0	0	0	NOR	
f_9	1	0	0	1	Äquivalenz	\equiv
f_{10}	1	0	1	0	Negation	/y
f_{11}	1	0	1	1		
f_{12}	1	1	0	0	Negation	/x
f_{13}	1	1	0	1	Implikation	\Rightarrow
f_{14}	1	1	1	0	NAND	
f_{15}	1	1	1	1	Einsfunktion	1

Darstellung boolescher Funktionen als **Wertetabelle**:

x	y	f_6
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

oder **Wertevektor** bei fester Index-Reihenfolge: $f_6 = (0,1,1,0)$

Definition: Die boolesche Funktion, für die nur der Index i einschlägig ist, heißt **Minterm** zum Index i

Index	x	y	f_6	
0	0	0	0	nicht einschlägig
1	0	1	1	einschlägig
2	1	0	1	einschlägig
3	1	1	0	nicht einschlägig

Ein Minterm ist nur mit Negationen (/)

und Konjunktionen (*) darstellbar:

$$x_j = \begin{cases} 0 \rightsquigarrow /x_j \\ 1 \rightsquigarrow x_j \end{cases}$$

und dann Konjunktion all dieser **Literale** (= [negierte] Variable)

Die Darstellung von f als **Disjunktion** (ODER, +) all ihrer Minterme zu einschlägigen Indizes heißt **disjunktive Normalform** (DNF)

Beispiel:

Index	x	y	f_6	Minterm
0	0	0	0	$\neg x * \neg y$
1	0	1	1	$\neg x * y$
2	1	0	1	$x * \neg y$
3	1	1	0	$x * y$

DNF von f_6 : $\neg x * y + x * \neg y$

Vorrang- (Präzedenz-)regel:
"Punkt vor Strich"


Jede boolesche Funktion $f: B^n \rightarrow B$ ist nur mittels Konjunktion, Disjunktion und Negation darstellbar (z. B. durch ihre DNF)

Dies wird auch als "funktional vollständig" bezeichnet

Wie erhält man eine Schaltung aus einer Wertetabelle?

Die Wertetabelle für den Volladdierer beschreibt **zwei** boolesche Funktionen $f: B^3 \rightarrow B - \mathbf{s}$ und \mathbf{C}_{out} :

a	b	C _{in}	s	C _{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

Die Tabelle enthält zwei Funktionen – s und c_{out}
Für die Summe:

a	b	c_{in}	s	c_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Wir betrachten *nur* Zeilen mit einschlägigen Indizes und stellen den Minterm für jede dieser Zeilen auf:

a	b	c_{in}	s
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

$$s_1 = \bar{a} * \bar{b} * c_{in}$$

$$s_2 = \bar{a} * b * \bar{c}_{in}$$

$$s_3 = a * \bar{b} * \bar{c}_{in}$$

$$s_4 = a * b * c_{in}$$

Wertetabelle des Volladdierers
aus Vorlesung 2

a	b	C _{in}	s
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

$$s_1 = \neg a * \neg b * C_{in}$$

$$s_2 = \neg a * b * \neg C_{in}$$

$$s_3 = a * \neg b * \neg C_{in}$$

$$s_4 = a * b * C_{in}$$

Vorgehensweise:

Eingangsvariablen mit UND verknüpfen erzeugt Minterm



- Wenn Eingangsvariable = 0: Variable invertieren
- Wenn Eingangsvariable = 1: Variable unverändert verwenden

Die vier Zeilen sind die einzigen, die eine "1" an s ergeben

Damit können wir die Terme $s_1 \dots s_4$ mit ODER zur DNF verbinden:

$$s = s_1 + s_2 + s_3 + s_4 = (\neg a * \neg b * C_{in}) + (\neg a * b * \neg C_{in}) + (a * \neg b * \neg C_{in}) + (a * b * C_{in})$$

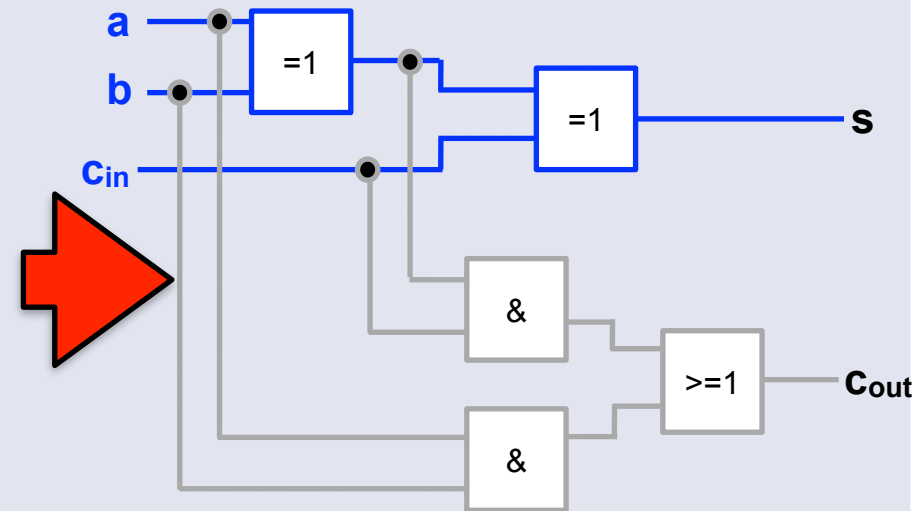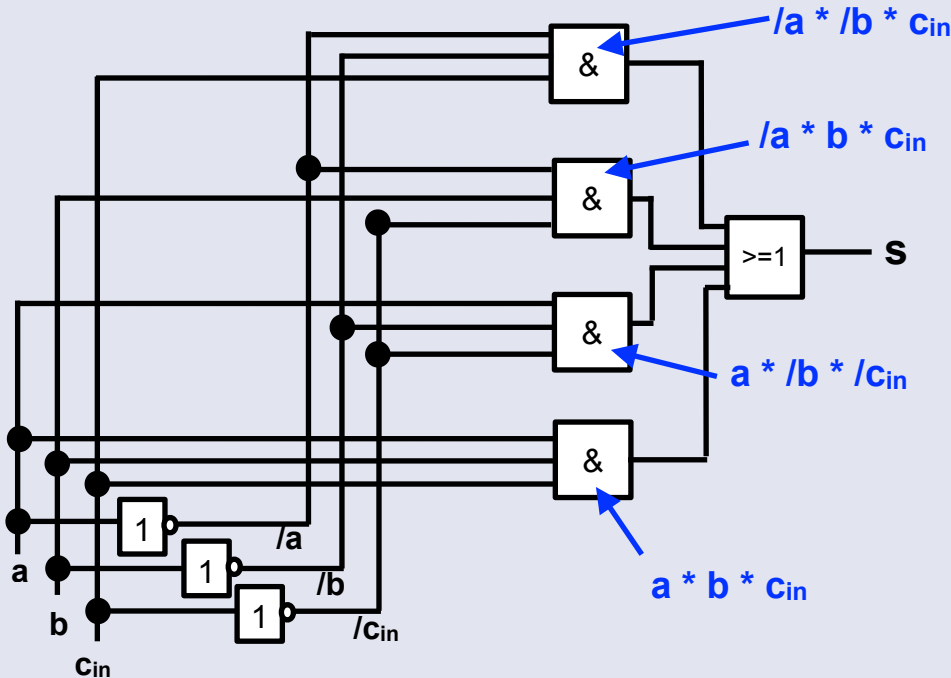Die erhaltenen Schaltungen sind korrekt, aber **nicht optimal** (d.h. sie verwenden mehr als eine minimal mögliche Anzahl von Gattern für die gegebene Funktion)



$$s = (\neg a \cdot \neg b \cdot C_{in}) + (\neg a \cdot b \cdot \neg C_{in}) + (a \cdot \neg b \cdot \neg C_{in}) + (a \cdot b \cdot C_{in})$$

$$s = (a \oplus b) \oplus C_{in}$$

Für Verknüpfungen boolescher Variablen x, y, z können wir **Rechenregeln** bestimmen (hier ohne Beweise):

Kommutativität:	$x^*y = y^*x, x+y = y+x$
Assoziativität:	$(x^*y)^*z = x^*(y^*z), (x+y)+z = x+(y+z)$
Distributivität:	$x^*(y+z)=(x^*y)+(x^*z), x+(y^*z) = (x+y)^*(x+z)$
Neutralelemente:	$x+0 = x, x^*1 = x$
Nullelemente:	$x+1 = 1, x^*0 = 0$
Idempotenz:	$x = x+x, x = x^*x$
Involution:	$x = //x$
Absorption:	$(x+y)^*x = x, (x^*y)+x = x$
Resolution:	$(x+y)^*(/x+y) = y, (x^*y)+(/x^*y) = y$
Komplementarität:	$x+(y^*/y) = x, x^*(y+/y) = x$
deMorgan:	$/(x+y) = x^*y, /(x^*y) = x+y$

Mit den Rechenregeln können z.B. redundante Ausdrücke eliminiert werden

Beispiel:

$f: \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}$ mit Wertevektor $(1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0)$

Minterm zu i ist Funktion $m_i: \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}$ mit
 $m_i(x_1, x_2, x_3, x_4) = 1 \Leftrightarrow (x_1 x_2 x_3 x_4)_2 = i$ (Index in Binärschreibweise = i)

Also ist für $i=2$: $m_2(x_1, x_2, x_3, x_4) = \neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge x_3 \wedge \neg x_4$

da: $\neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge x_3 \wedge \neg x_4 = 1$

$\Leftrightarrow (x_1=0) \wedge (x_2=0) \wedge (x_3=1) \wedge (x_4=0) \Leftrightarrow (x_1 x_2 x_3 x_4)_2 = 0010_2 = 2_{10}$

$f: \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}$ mit Wertevektor $(1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$

Entsprechende DNF:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_4} + \overline{x_1} \overline{x_2} x_3 \overline{x_4} + \overline{x_1} x_2 \overline{x_3} \overline{x_4} + \overline{x_1} x_2 x_3 \overline{x_4} \\ + x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_4} + x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} x_4 + x_1 \overline{x_2} x_3 \overline{x_4} + x_1 \overline{x_2} x_3 x_4$$

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_4} + \overline{x_1} \overline{x_2} x_3 \overline{x_4} + \overline{x_1} x_2 \overline{x_3} \overline{x_4} + \overline{x_1} x_2 x_3 \overline{x_4} \\ + x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_4} + x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} x_4 + x_1 \overline{x_2} x_3 \overline{x_4} + x_1 \overline{x_2} x_3 x_4$$

Vereinfachen:

$$\overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_4} + \overline{x_1} \overline{x_2} x_3 \overline{x_4} = \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_4}$$

$$\overline{x_1} x_2 \overline{x_3} \overline{x_4} + \overline{x_1} x_2 x_3 \overline{x_4} = \overline{x_1} x_2 \overline{x_4}$$

Resolution: $(x+y) \cdot (\overline{x+y}) = y$, $(x \cdot y) + (\overline{x \cdot y}) = y$

...und so weiter!

Damit: $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_4} + \overline{x_1} x_2 \overline{x_4} + x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} + x_1 \overline{x_2} x_3$

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_4} + \overline{x_1} x_2 \overline{x_4} + x_1 \overline{x_2} x_3 + x_1 \overline{x_2} x_3$$

Können wir weiter vereinfachen?

Resolution: $(x+y)\overline{(x+y)} = y$, $(x\overline{y}) + (\overline{x}y) = y$

$$\overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_4} + \overline{x_1} x_2 \overline{x_4} = \overline{x_1} \overline{x_4}$$

$$x_1 \overline{x_2} x_3 + x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} = x_1 \overline{x_2}$$

Damit ergibt sich die vereinfachte Funktion:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \overline{x_1} \overline{x_4} + x_1 \overline{x_2}$$


Zum Vergleich: ursprüngliche DNF:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_4} + \overline{x_1} \overline{x_2} x_3 \overline{x_4} + \overline{x_1} x_2 \overline{x_3} \overline{x_4} + \overline{x_1} x_2 x_3 \overline{x_4} \\ + x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_4} + x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} x_4 + x_1 \overline{x_2} x_3 \overline{x_4} + x_1 \overline{x_2} x_3 x_4$$

...aber: Algebraische Vereinfachung ist extrem aufwendig!

Verwendet für Schaltungen mit kleiner Anzahl Eingangsvariable:
systematischer, anschaulicher und viel übersichtlicherer Weg, um
Funktionen $f: \{0,1\}^3 \rightarrow \{0, 1\}$ und $f: \{0,1\}^4 \rightarrow \{0,1\}$ zu vereinfachen

 Idee: Nachbarschaften, d.h. Variablenbelegungen unterscheiden sich nur **in einer Stelle**



Blau markiert:

$$(x_1 x_2 x_3 x_4) = 0001, \text{ also } /x_1^*/x_2^*/x_3^*x_4$$

Nachbarn in grün:

$$0000 = /x_1^*/x_2^*/x_3^*/x_4$$

$$0101 = /x_1^*x_2^*/x_3^*x_4$$

$$1001 = x_1^*/x_2^*/x_3^*x_4$$

$$0011 = /x_1^*/x_2^*x_3^*x_4$$

Bei Interesse mehr dazu:
Slomka/Glaß [1] Kap. 3.3.4

Achtung: Fehler im Buch!

Beispiel 3.3.2 auf S. 168 muss lauten:

$$s(x_1, x_2, x_3) = /x_1^*/x_2^*x_3 + /x_1^*x_2^*/x_3 + x_1^*/x_2^*/x_3 + x_1^*x_2^*x_3$$

Hinweis: Nicht alle möglichen Nachbarschaften gezeigt!

Beispiel: KV-Diagramm für

$f: \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}$ mit Wertevektor $(1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$
 (Beispielfunktion wie bei arithm. Optimierung gesehen)


x_1	x_2	x_3	x_4	$f(x_1, x_2, x_3, x_4)$
0	0	0	0	1
		⋮		⋮
1	0	1	1	1
		⋮		⋮
1	1	1	1	0

		$x_1 \ x_2$			
		00	01	11	10
$x_3 \ x_4$	00	1	1	0	1
	01	0	0	0	1
	11	0	0	0	1
	10	1	1	0	1

Nullen weglassen
für mehr Übersichtlichkeit...

Was fällt bei der Variablenbelegung auf? Warum ist das so?

 Beispiel: KV-Diagramm für
 $f: \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}$



$$x_1 = 1, x_2 = 0 \Rightarrow x_1^*/x_2$$

$$x_1 = 0, x_4 = 0 \Rightarrow /x_1^*/x_4$$

$$x_2 = 0, x_4 = 0 \Rightarrow /x_2^*/x_4$$

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = /x_1^*/x_4 + x_1^*/x_2 \\ (+ /x_2^*/x_4)$$

1. **Suche** alle größten Rechtecke mit Zweierpotenzlänge
2. **Bilde** für jedes Rechteck passendes Monom
3. **Decke** alle Einsen durch **sparsame** Rechteckauswahl ab
4. **Bilde** f als Disjunktion der korrespondierenden Monome

Der rot markierte Term $/x_2^/x_4$ ist **redundant**, da bereits alle 1en von den ersten beiden Termen abgedeckt wurden!*

KV-Diagramme sind für Funktionen mit mehr als $n=4$ Variablen unübersichtlich!

Wie bestimmen wir Minimalpolynome für $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ für größeres n ? \Rightarrow Wir suchen einen Algorithmus:

Algorithmus von Quine-McCluskey

Eingabe L_0 : Liste aller Minterme zu einschlägigen Indizes von f

Ausgabe PI: Menge aller Primimplikanten zu f

1. $i := 0$; $PI := \emptyset$
2. Solange $L_i \neq \emptyset$ {
3. $L_{i+1} := \{m \mid \exists x: \{m*x, m*/x\} \subseteq L_i\}$ (Resolution)
4. $PI := PI \cup \{m \in L_i \mid m \text{ hat keine echte Verkürzung in } L_{i+1}\}$
5. $i := i + 1$
6. }
7. Ausgabe PI

Quine-McCluskey Teil 1:
Finden von Primimplikanten

1. $i := 0$; $PI := \emptyset$
2. Solange $L_i \neq \emptyset$ {
3. $L_{i+1} := \{m \mid \exists x: \{m*x, m*/x\} \subseteq L_i\}$ (Resolution)
4. $PI := PI \cup \{m \in L_i \mid m \text{ hat keine echte Verkürzung in } L_{i+1}\}$
5. $i := i + 1$
6. }
7. Ausgabe PI

$$L_0 = \{ /x_1*/x_2* x_3*/x_4, /x_1*/x_2*x_3*x_4, /x_1*x_2*/x_3*x_4, /x_1*x_2*x_3*x_4, x_1*/x_2*/x_3* x_4, x_1*/x_2*x_3*x_4, x_1*x_2*x_3*x_4, x_1*x_2*x_3*x_4 \}$$

$$L_1 = \{ /x_1*/x_2*x_3, /x_1*x_3*x_4, /x_2*/x_3*x_4, /x_1*x_2*x_4, x_2*x_3*/x_4, x_1*/x_2*x_4, x_1*x_3*x_4, x_1*x_2*x_3 \}$$



$$L_2 = \{ x_3*x_4 \}$$

$$L_3 = \emptyset$$

$$PI = \{ /x_1*/x_2*x_3, /x_1*x_2*x_4, x_1*/x_2*x_4, x_1*x_2*x_3, x_3*x_4 \}$$


Bisher haben wir Schaltungen entworfen, die Daten von "links" nach "rechts" weiterleiten: **Schaltnetze**

- Was macht diese Schaltung?

  


- Kein Eingang, aber **Rückkopplung**: **bistabile** Schaltung
- Allgemein: **Schaltwerk**

 - Wir betrachten zwei Möglichkeiten
- $q = 0$: dann $\neg q = 1$ und $q = 0$
 - Konsistent und stabil
- $q = 1$: dann $\neg q = 0$ und $q = 1$
 - Konsistent und stabil




- Die bistabile Schaltung hat $n=2$ stabile Zustände:
 - Sie **speichert ein Bit** ($\log_2 n$) in q (oder $\neg q$) – 0 oder 1
- Aber: **bisher kein Eingang**
 - Wie können wir den Zustand beeinflussen?

 - Eingänge zum
 - Setzen (**s**) und
 - Rücksetzen (**r**)
des Wertes **q**
- Wir betrachten die vier Fälle:
 - I. $s = 0, r = 1$
 - II. $s = 1, r = 0$
 - III. $s = 1, r = 1$
 - IV. $s = 0, r = 0$



- $s = 0, r = 1$

 
- Mindestens ein Eingang von NOR1 (r) hat den Wert **1**
 - NOR1 erzeugt also auf jeden Fall eine **0** am Ausgang q
- Beide Eingänge (s und q) von NOR2 sind **0**
 - Damit wird eine **1** an Ausgang $/q$ erzeugt



x	y	NOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

- $s = 1, r = 0$

 
- Die Eingänge von NOR1 sind 0 (r) und $/q$:
 - Da wir den Wert von $/q$ noch nicht kennen, können wir den Wert von Ausgang q noch nicht bestimmen



- An NOR2 liegt mindestens ein Eingang auf 1 (s) und erzeugt damit eine 0 an Ausgang $/q$:
 - Wenn wir nun NOR1 noch einmal betrachten, sehen wir, dass beide Eingänge den Wert 0 haben, also hat der Ausgang q den Wert 1


x	y	NOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 - **$s = 1, r = 1$**
- Beide NOR-Gatter NOR1 und NOR2 haben mindestens einen Eingang auf dem Wert 1 (r bzw. s)
 - Damit erzeugen **beide** NOR-Gatter den Ausgabewert **0** an q bzw. $/q$
- *Das Verhalten ist definiert, aber wenig sinnvoll – gleichzeitig soll das Latch gesetzt und zurückgesetzt werden...*




x	y	NOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 - $s = 0, r = 0$
- NOR1 hat Eingänge 0 (r) und $/q$:
 - Da wir den Wert von $/q$ noch nicht kennen, können wir den Wert an Ausgang q noch nicht bestimmen
- NOR2 hat Eingangswerte 0 (s) und q
 - Da wir den Wert von q noch nicht kennen, können wir den Wert an Ausgang $/q$ noch nicht bestimmen...



 
- **Problem:** ähnlich zu den über Kreuz verbundenen Invertern!
Wir wissen aber, dass q entweder den Wert 0 oder 1 haben muss und können das Problem für beide Fälle analysieren!

- $r = 0$, $s = 0$ und $q = 0$
- Sowohl s als auch q sind 0
- Also erzeugt NOR2 den Wert 1 an Ausgang $/q$
- Damit erhält NOR1 eine 1 an Eingang $/q$ – also hat der Ausgang q von NOR1 den Wert 0 , wie vorher angenommen!



x	y	NOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 - $r = 0$, $s = 0$ und $q = 1$
- Da q den Wert **1** hat, erzeugt NOR2 eine **0** an Ausgang $/q$
- Beide Eingänge (r und $/q$) von NOR1 sind auf dem Wert **0**
- Damit erhält NOR1 jeweils eine **0** an Eingang r und $/q$ – also hat der Ausgang q von NOR1 den Wert **1**, wie vorher angenommen!




x	y	NOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

- **Zusammengefasst:**


- Wir nehmen an, q hat vor unserer Betrachtung einen bekannten Wert q_{prev} (0 oder 1), der den Zustand des Systems beschreibt
- Wenn nun r und s beide den Wert **0** haben, dann **speichert** q diesen vorherigen Wert q_{prev} und $/q$ ist dessen Komplement

- **Diese Schaltung ist ein Speicher!**

 

Fall	s	r	q	/q
IV	0	0	q_{prev}	$/q_{\text{prev}}$
I	0	1	0	1
II	1	0	1	0
III	1	1	0	0

 - SR steht für Setzen/Rücksetzen
 - Zwei unterscheidbare Zustände an q : 0 und 1
 - Speichert also **ein Bit** ($\log_2 2$)
Zustand in q



- Festlegen des gespeicherten Wertes mit Eingängen s und r :
 - **setzen (set)**: setze Ausgang auf 1 ($s=1, r=0, q=1$)
 - **rücksetzen (reset)**: zurücksetzen des Ausgangs auf 0 ($s=0, r=1, q=0$)
- **Illegalen Zustand** vermeiden: es darf niemals $s = r = 1$ sein!


Das SR-Latch ist unschön zu verwenden, da es sich seltsam verhält, wenn **s** und **r gleichzeitig auf 1** gesetzt sind

Zudem vermischen die s- und r-Eingänge die Angaben...


- **was** geändert werden soll (neuer Wert)
und
- **wann** der Wert geändert werden soll (Zeitpunkt)
- Das Setzen eines der Eingänge auf 1 bestimmt also nicht nur, **welchen Wert** der neue Zustand haben soll, sondern auch, zu **welchem Zeitpunkt** er sich ändern soll
- Schaltkreise lassen sich einfacher entwerfen, wenn diese beiden Aspekte getrennt sind

Lösung: **D-Latch** mit zwei Eingängen:

 - Der **Dateneingang d** bestimmt den **Folgezustand**
- Der **Takteingang clk** (*clock*) bestimmt, **wann** der Zustand geändert werden soll



Schaltsymbol D-Latch

 


Schaltung D-Latch

clk	d	/d	s	r	q	/q
0	X	/X	0	0	q _{prev}	/q _{prev}
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0

**X = "don't care":
kann 0 oder 1 sein!**


Wertetabelle D-Latch

- Es ist oft nützlich, den Zustand nur **zu einem bestimmten Zeitpunkt** zu ändern. Dies kann das **D-Flipflop (D-FF)**
 - Wenn $\text{clk} = 0$, dann übernimmt das führende Latch L1 Wert d an q
 - Wenn $\text{clk} = 1$, dann übernimmt das folgende Latch L2 den Ausgang q von L1 an seinen Ausgang q
 - Damit wird ein **Wert an d von L1 erst bei einem Übergang $0 \rightarrow 1$ von clk an q von L2 übernommen:**

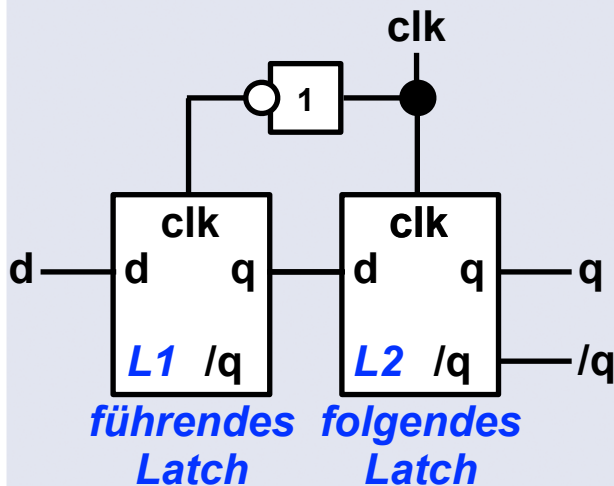


Schaltung D-Flipflop

"flankengesteuert" (*edge triggered*)

 


Schaltsymbol D-Flipflop

 

Schaltsymbol
D-Flipflop (vereinfacht)

Wie unterscheiden sich D-Latch und D-Flipflop (D-FF)?

 
- Das D-FF übernimmt neue Daten an **q** von Eingang **d** nur an der **steigenden Flanke des clk-Signals**
- Der Ausgang **q** des D-Latch übernimmt dagegen neue Daten von **d**, **solange clk = 1** ist



Wie können wir **mehrere Bits** speichern?


- Parallelschaltung von Flipflops: **Register**

...weil mehr als ein Bit "mitfährt" 😊

 

Schaltsymbol 4 Bit-Register

 $d_{3:0}$ und $q_{3:0}$ werden auch (4 Bit breiter) **Bus** genannt




Busse werden in Schaltplänen oft mit **breiteren Linien** dargestellt


Schaltsymbol 4 Bit-Register (vereinfacht)

Es gibt viele verschiedene Arten von Flipflops, z.B. auch:

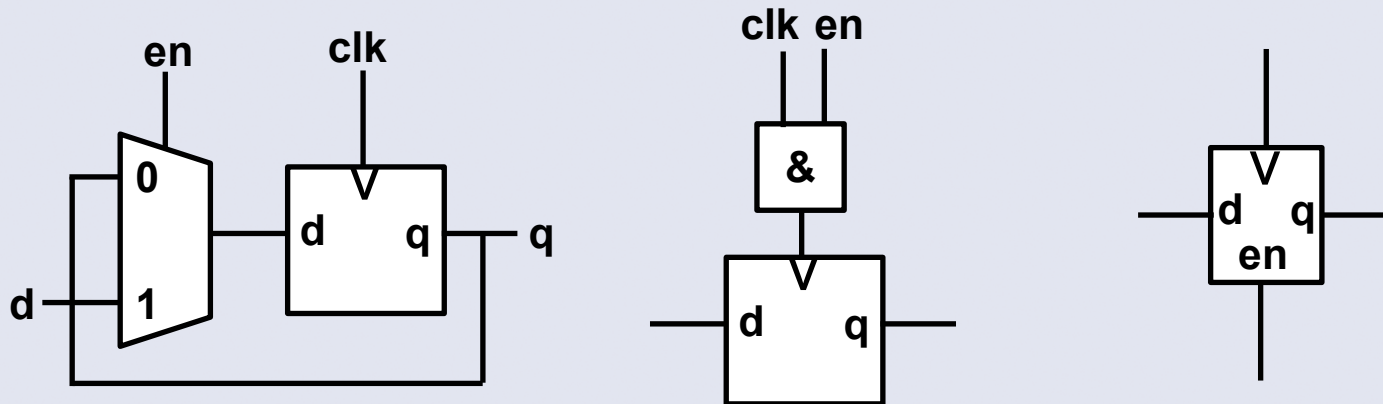
- **Aktivierbares** (*enabled*) Flipflop: **en** kontrolliert Übernahme



 
- **Zurücksetzbares** Flipflop: auf 0 (synchron) zurücksetzbar



- Was macht diese Schaltung?

 

 - Sei x anfänglich = 0. Dann ist $y = 1$, $z = 0$, und dann $x = 1$
- Dies ist **inkonsistent** zu unserer ursprünglichen Annahme!
- Schaltung ist **instabil (astabil)**:
es ex. kein stabiler Zustand
- Zeitverhalten von Propagationszeit der Inverter abhängig
- Jeder Knoten **schwingt** zwischen 0 und 1: **Ringoszillator**



Wir verwenden **synchrone Schaltwerke**

- **Probleme mit Rückkopplungen** (Ringosz.) **vermeiden!**
- Vorgabe eines **Takts** erleichtert Schaltungsentwurf
- **Taktdauer** (= $1/\text{Taktfrequenz}$) muss größer als längste Verzögerung in kombinatorischen Teilschaltungen sein

Regeln für den Entwurf synchroner Schaltwerke:

- Jedes Schaltungselement ist entweder ein Register oder ein kombinatorisches Schaltnetz
- Mindestens ein Schaltungselement ist ein Register
- Alle Register werden mit dem selben Taktsignal versorgt
- Jeder rückgekoppelte Pfad enthält mindestens ein Register


Synchroner Schaltwerke lassen sich durch **Endliche Automaten (EA)** (*finite state machines, FSM*) beschreiben

- Englische Bezeichnung FSM, weil eine Schaltung mit k Bit Registern sich in einem einer endlichen Anzahl (2^k) von unterscheidbaren Zuständen befindet
- Ein EA hat m Eingänge, n Ausgänge und k Bits Zustand
 - Er erhält auch einen Takt und optional ein Reset-Signal
- Ein EA besteht aus zwei Blöcken kombinatorischer Logik, der Folgezustandslogik (*next state*) und der Ausgabelogik (*output*), und einem Register, das den Zustand speichert
- Bei jeder (positiven) Taktflanke nimmt der EA den Folgezustand an, der basierend auf aktuellem Zustand und aktuellen Eingaben berechnet wurde

Es existieren zwei grundsätzliche Strukturen für EAs:


- **Moore-Automat:**

 - Ausgabe des Automaten hängt nur vom aktuellen Zustand ab





- **Mealy-Automat:**

 - Ausgabe des Automaten hängt vom aktuellen Zustand und der aktuellen Eingabe ab



Das klassische Beispiel: **Ampelsteuerung**

- (Amerikanische*) Ampeln L_A , L_B für horizontale und vertikale Fahrtrichtung
- Zusätzlich Verkehrssensoren T_A , T_B für horizontale und vertikale Fahrtrichtung
- Der Takt hat eine **Periode** von 5 Sekunden
- Bei jedem "Tick" des Takts (steigende Flanke) können die Ampeln auf Basis der Sensordaten umschalten
 - **Sensoren** T_a , T_b liefern Werte 1 oder 0
 - **Ampeln** L_a , L_b haben Farbe rot/gelb/grün
 - **Zusätzlich:** Reset-Signal
- Aufgabe: EA für Ampelsteuerung bauen

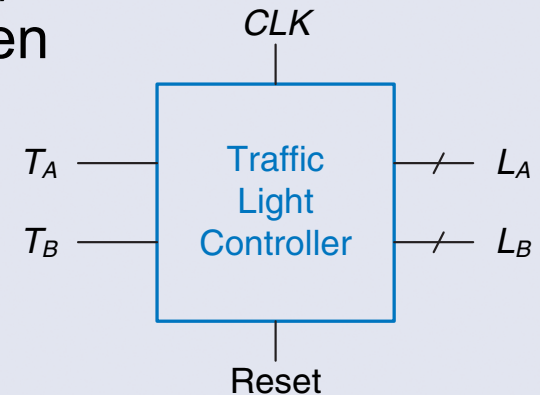 


* keine Gelb-Rot-Phase – macht den Entwurf einfacher...

Beschreibung des EA-Verhaltens durch Zustandsübergangsgraph bzw. -tabelle

- **Moore-Automaten:**
Ausgangswerte den Zuständen zuordnen:

- **Zustände: Kreise** (Knoten)
- **Übergänge: Pfeile** (Kanten)

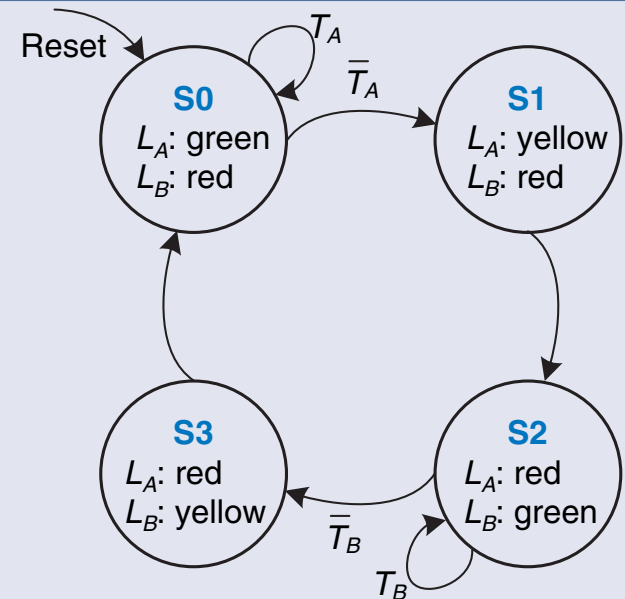Mealy-Automaten benötigen eine kombinierte Zustands-/Eingangs-/Ausgabetabelle (bzw. den entsprechenden Graphen)



Aktueller Zustand S	Eingang T_A	Eingang T_B	Folgezustand S'
S0	0	X	S1
S0	1	X	S0
S1	X	X	S2
S2	X	0	S3
S2	X	1	S2
S3	X	X	S0

Zustandsübergangstabelle

Zur Realisierung der Schaltung des EA müssen die **abstrakten Zustände S0-S3** und die **Ausgabewerte** rot/gelb/grün noch Bitkombinationen zugeordnet werden

- **Zustandskodierung**

- definiert eindeutige Binärdarstellung für jeden Zustand

- **Codierung der Ausgabewerte**


- legt fest, welche Bitkombinationen am Ausgang anliegen sollen

Zustand	Codierung $S_{1:0}$
S0	00
S1	01
S2	10
S3	11


Zustandskodierung

Ausgabe	Codierung $L_{1:0}$
grün	00
gelb	01
rot	10

Ausgabecodierung

 

 Für den Entwurf der realen Schaltung müssen die beiden (kombinatorischen) Schaltnetze für den **Folgezustand** und die **Ausgabe** entworfen werden




- Dazu schreiben wir die Zustandsübergangstabelle um, indem wir Zustände durch ihre binäre Codierung ersetzen

Es ergibt sich damit:

- $S'_1 = \neg S_1 S_0 + S_1 / S_0 / T_B + S_1 / S_0 T_B$
- $S'_0 = \neg S_1 / S_0 / T_A + S_1 / S_0 / T_B$

Aktueller Zustand		Eingang		Folgezustand	
S_1	S_0	T_A	T_B	S'_1	S'_0
0	0	0	X	0	1
0	0	1	X	0	0
0	1	X	X	1	0
1	0	X	0	1	1
1	0	X	1	1	0
1	1	X	X	0	0

 - Nun schreiben wir noch die Ausgabecodierung um, indem wir Ausgabewerte durch ihre binäre Codierung ersetzen




Es ergibt sich:


- $L_{A1} = S_1$
- $L_{A0} = \neg S_1 S_0$
- $L_{B1} = \neg S_1$
- $L_{B0} = S_1 S_0$

Ausgabe	Codierung $L_{1:0}$
grün	00
gelb	01
rot	10

Ausgabecodierung

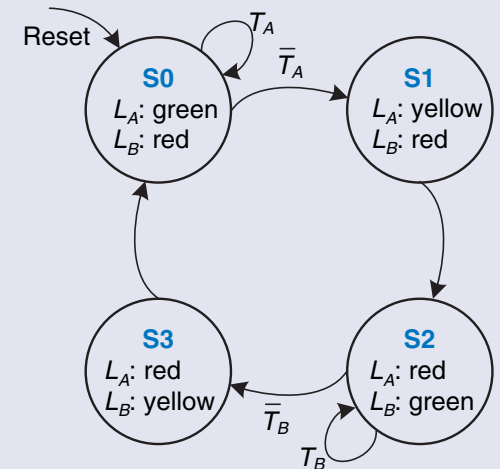

Aktueller Zustand S_1	Aktueller Zustand S_0	Ausgabe L_{A1}	Ausgabe L_{A0}	Ausgabe L_{B1}	Ausgabe L_{B0}
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1

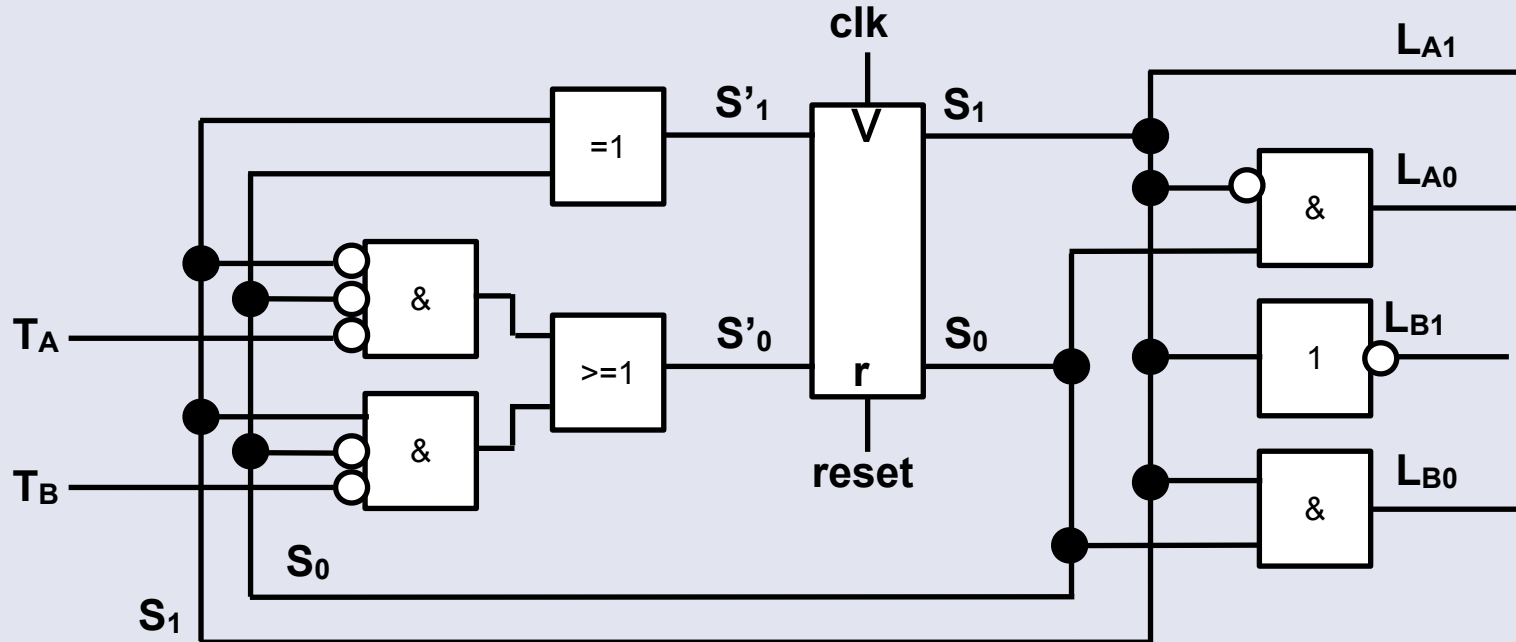

$$\begin{aligned} S'_1 &= \neg S_1 S_0 + S_1 / S_0 / T_B + S_1 / S_0 T_B \\ &= \neg S_1 S_0 + S_1 / S_0 = \mathbf{S_1 \oplus S_0} \end{aligned}$$

$$S'_0 = \neg S_1 / S_0 / T_A + S_1 / S_0 / T_B$$


$$LA1 = S_1$$

$$LA0 = \neg S_1 S_0$$

$$LB1 = \neg S_1$$

$$LB0 = S_1 S_0$$

Timing des Ampelsteuerungs-EA

 

- Gesehen: **binär**
 - z.B. mit den Werten 00, 01, 10, 11 für vier Zustände
- Auch möglich: **1-aus-N-Code** ("*one-hot*")
 - Ein **Zustandsbit pro Zustand**
 - Zu jedem Zeitpunkt ist **genau ein** Zustandsbit gesetzt
 - z.B. als 0001, 0010, 0100, 1000 für vier Zustände
 - Benötigt mehr Flipflops...
 - aber Zustandsübergangs- und Ausgangslogiken sind oft **kleiner**
 - und **schneller**

- [1] Frank Slomka, Michael Glaß
**Grundlagen der Rechnerarchitektur
Von der Schaltung zum Prozessor**

- [2] David Harris, Sarah Harris
Digital Design and Computer Architecture, RISC-V Edition